

## Тема: Уніполярні (польові) транзистори (ПТ)



*Питання на самостійне вивчення:* Основні схеми увімкнення ПТ.  
Маркування транзисторів.



*Література:* [4] 87-88, [10] 62-72.

1. Польовий транзистор можна вмикати за однією з трьох основних схем:

---

---

---

2. Схеми вмикання польового транзистора:



