
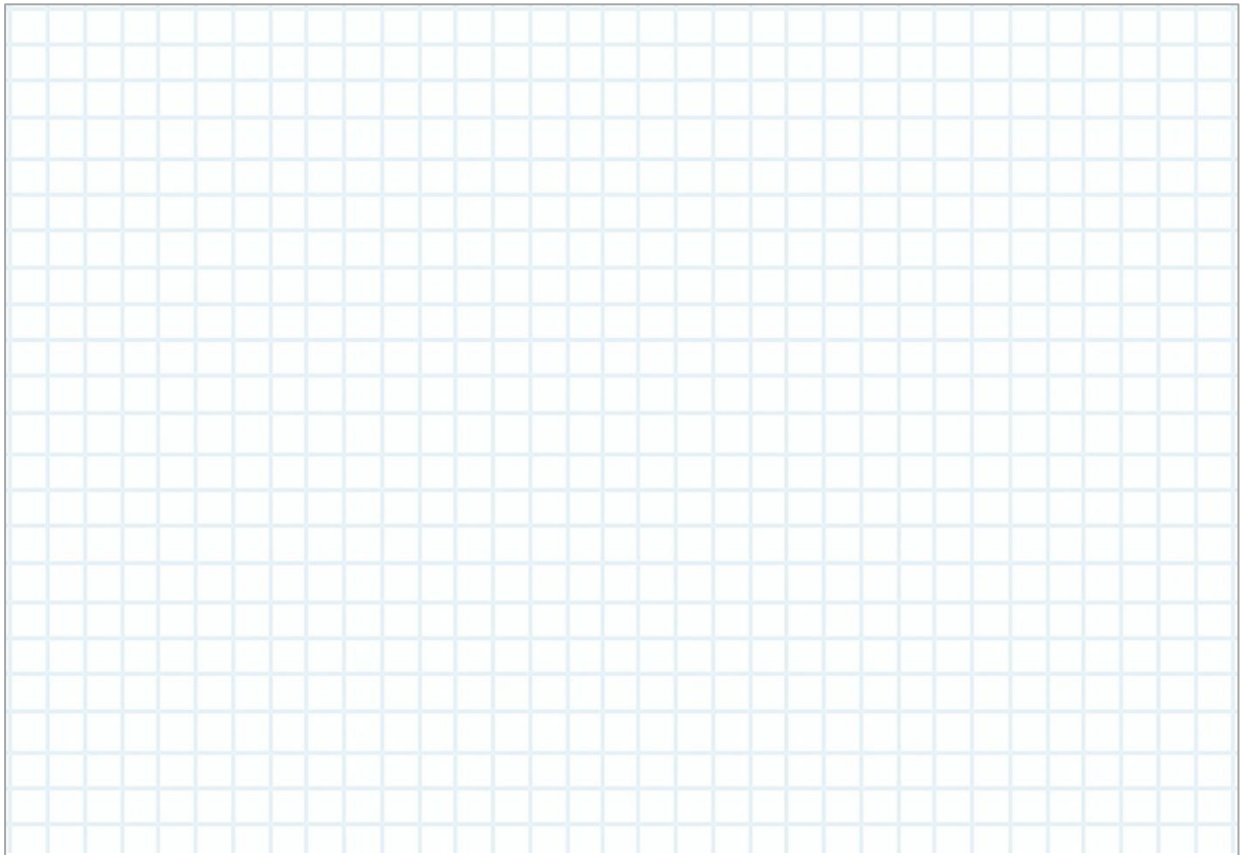


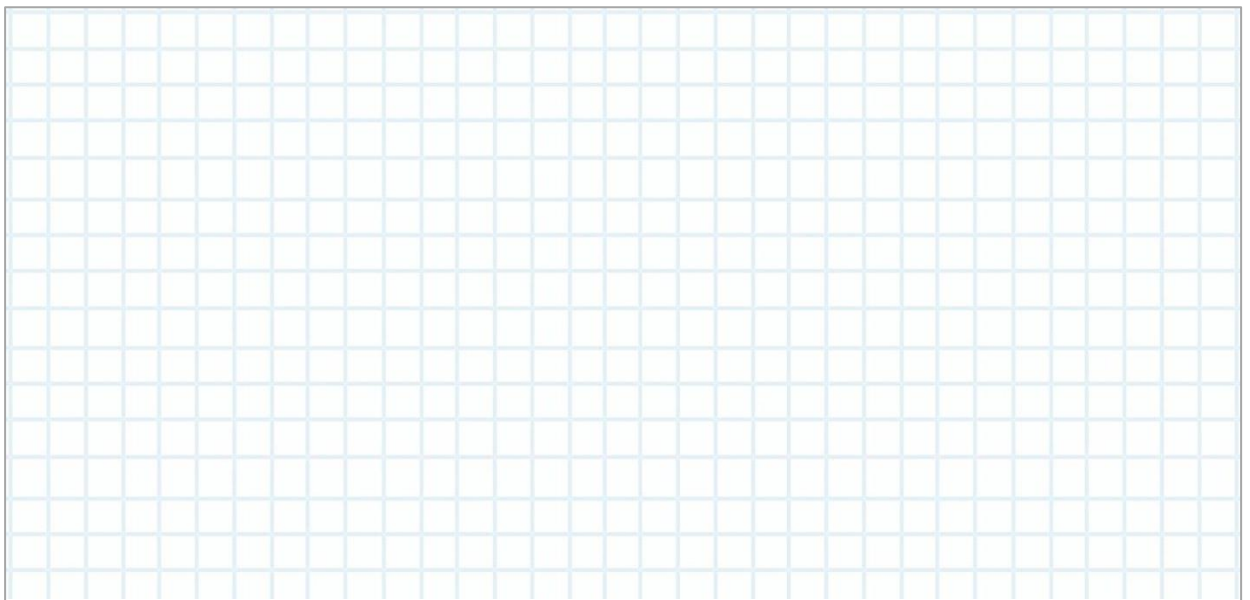3. Часові діаграми роботи підсилюючого каскаду зі СВ:




4. Схема підсилюючого каскаду зі СС:



5. Склад схеми підсилюючого каскаду зі СС та призначення елементів:

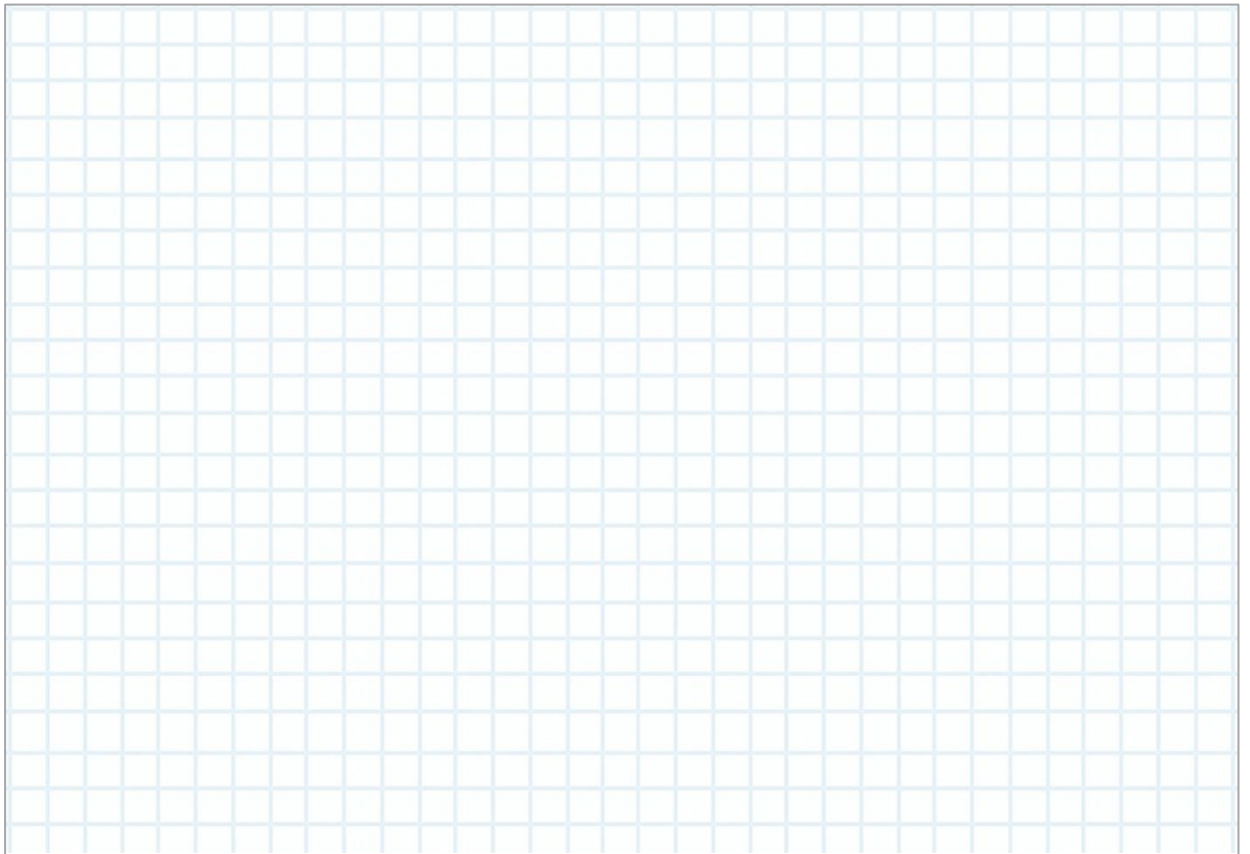6. Часові діаграми роботи підсилюючого каскаду зі СС:





Запитання для самоперевірки

1. Що потрібно пам'ятати при побудові каскадів попереднього підсилення на польових транзисторах?

2. Які схеми вмикання польового транзистора набули практичного використання при побудові каскадів попереднього підсилення?
